


## Wat je nodig hebt :

- Een houten plankje
- Stevige ijzerdraad of elektriciteitsdraad (gestript)
- Een lampje of een zoemer
- Een batterij
- Kleine schroefjes en schroevendraaier
- Elektriciteitsdraad voor de verbindingen
- Verschillende soorten tangen om de ijzerdraad te knippen en te plooiën
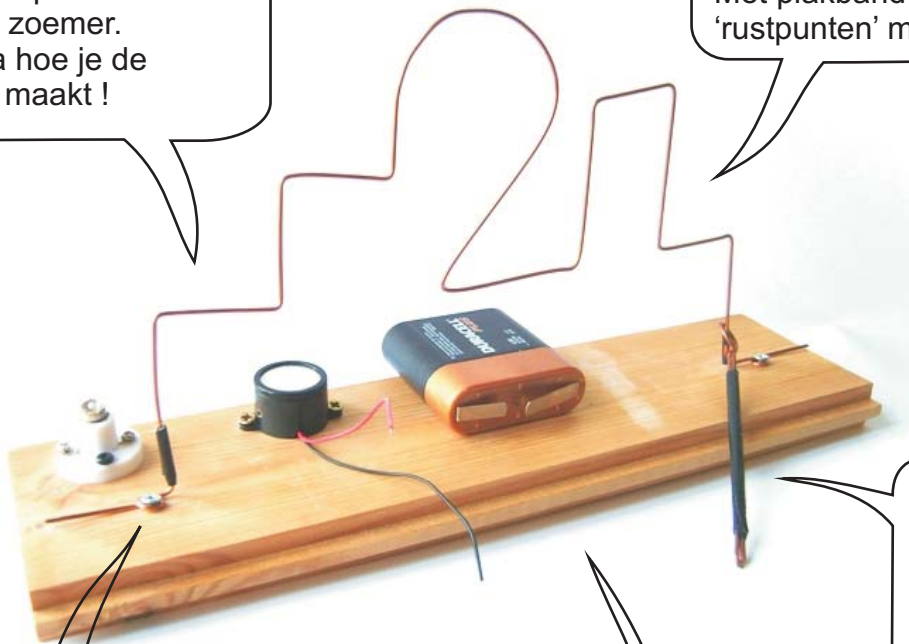
## Hoe ga je te werk ?

Maak je bibberspiraal met een lampje of een zoemer. Denk goed na hoe je de aansluitingen maakt !

Plooi een bibberspiraal !  
Maak het niet te moeilijk hé.  
Met plakband kun je 'rustpunten' maken.



Plooi nog een handvat met lus.

Steek de spiraal door de lus voor je deze vastzet !

Plooi met een buigtang een kleine lus in de bibberspiraal.



Met een schroefje door de kleine lus kun je de bibberspiraal vastzetten !



Teken hier welke aansluitingen je maakt !