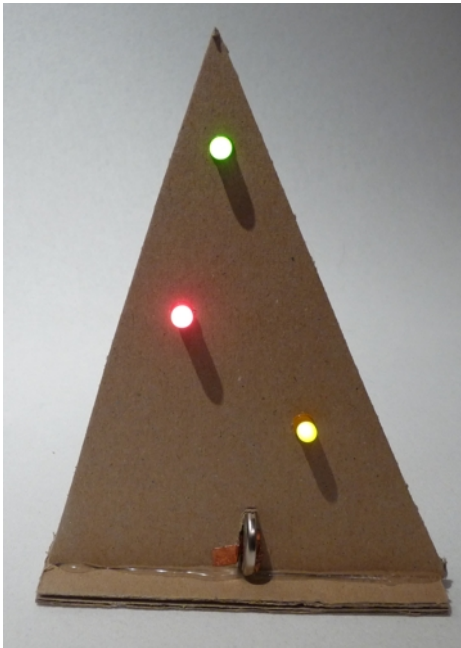


Wat je nodig hebt :

- ledlampjes en een knoopcel
- stevig karton
- koperstrip of aluminiumfolie



Zo sluit je alle ledjes parallel aan.
Gebruik koperstrip of aluminiumfolie.



Maak een gleufje in het karton om de knoopcel vast te klemmen.


Wat je nodig hebt :

- ledlampjes en een knoopcel
- een houten blokje
- restjes dikke elektriciteitsdraad (2,5 mm²)
- een soldeerbout en handboortje (of spijker)
- verschillende tangen



Plooi 2 halve kerstbomen uit stevige elektriciteitsdraad.

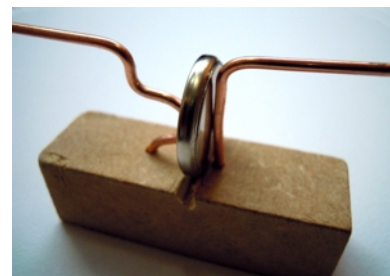Maak in het hout een gleufje voor de knoopcel.
Maak 2 gaatjes in het houten blokje,
en steek de kerstboom er vast in.



Klem de knoopcel vast tussen de 2 delen van de kerstboom.

Soldeer de ledjes tussen beide boomhelften.
(Let op + en - !)